

Esercitazione di Laboratorio:

Misure su amplificatori

Coa Giulio

Licastro Dario

Montano Alessandra

26 dicembre 2019

1 Scopo dell'esperienza

Gli scopi di questa esercitazione sono:

- Analizzare il comportamento e misurare i parametri di moduli amplificatori (invertenti e non).
- Verificare alcune deviazioni rispetto al comportamento previsto con i modelli di prima approssimazione.

2 Strumentazione utilizzata

La strumentazione usata durante l'esercitazione è:

Strumento	Marca e Modello	Caratteristiche
Multimetro Oscilloscopio	Agilent 34401A Rigol DS1054Z	4 canali, $B = 50 \text{ MHz}$, $f_c = 1 \text{ G}\frac{\text{Sa}}{\text{s}}$, $R_i = 1 \text{ M}\Omega$, $C_i = 13 \text{ pF}$, 12 Mbps di profondità di memoria
Generatore di segnali	Rigol DG1022	2 canali, $f_{\text{uscita}} = 20 \text{ MHz}$, $Z_{\text{uscita}} = 50 \Omega$
Alimentatore in DC Sonda	Rigol DP832 Rigol PVP215	3 canali $B = 35 \text{ MHz}$, $V_{\text{nominale}} = 300 \text{ V}$, $L_{\text{cavo}} = 1.2 \text{ m}$, $R_s = 1 \text{ M}\Omega$, Intervallo di compensazione: $10 \div 25 \text{ pF}$
Scheda premontata Cavi coassiali Connettori	A2	Capacità dell'ordine dei $80 \div 100 \text{ p}\frac{\text{F}}{\text{m}}$

3 Premesse teoriche

3.1 Incertezza sulla misura dell'oscilloscopio

La misura del valore di un segnale tramite l'oscilloscopio (sia esso l'ampiezza, la frequenza, il periodo, etc.) presenta un'incertezza che dipende, principalmente, da due fattori:

- l'incertezza strumentale introdotta dall'oscilloscopio (ricavabile dal manuale).
- l'incertezza di lettura dovuta all'errore del posizionamento dei cursori.



Quest'ultima incertezza deriva dal fatto che il segnale visualizzato non ha uno spessore nullo sullo schermo.

3.2 Amplificatore

Un amplificatore è un doppio bipolo unidirezionale caratterizzato dalla seguente relazione

$$y(t) = A \cdot x(t)$$

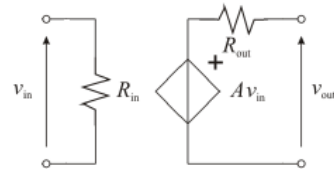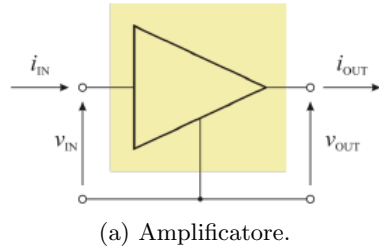Dove A è detto guadagno dell'amplificatore.



(b) Circuito equivalente ad un amplificatore.

In base al tipo di segnale in ingresso e in uscita, possiamo distinguere quattro tipi di amplificatori:

- Amplificatore di Tensione.
- Amplificatore di Transconduttanza.
- Amplificatore di Transresistenza.
- Amplificatore di Corrente.

3.2.1 Amplificatore operazionale

L'amplificatore operazionale è un amplificatore differenziale, ovvero amplifica la differenza delle tensioni ai suoi capi, che presenta un'amplificazione A_d idealmente infinita.

$$A_d = \frac{v_{out}}{v_d} = \frac{v_{out}}{v^+ - v^-}$$

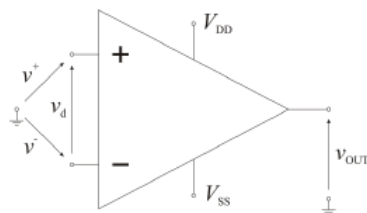


Figura 2: Amplificatore operazionale

3.2.2 Amplificatore invertente

L'amplificatore invertente è un derivato dell'amplificatore di transresistenza che fornisce, in uscita, un segnale proporzionale al segnale in ingresso ma che presenta fase invertita rispetto ad esso;

esso caratterizzato dalle seguenti relazioni

$$\begin{aligned} v_{\text{out}} &= A_v \cdot v_{\text{in}} = \\ &= -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_{\text{in}} \end{aligned}$$

$$R_{\text{in}} = R_1$$

$$R_{\text{out}} = 0$$

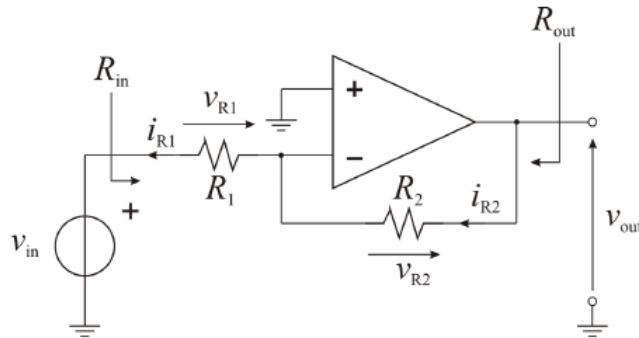


Figura 3: Amplificatore invertente

N.B. R_{in} non è necessariamente elevata.

4 Esperienza in laboratorio

Abbiamo realizzato il circuito richiesto, collegando:

- Il generatore di segnali al connettore coassiale J1.
- L'alimentatore duale viene connesso, in modalità tracking, al morsetto J8.
- L'oscilloscopio, tramite due cavi coassiali BNC-coccodrillo, all'ingresso e all'uscita del circuito, rispettivamente gli ancoraggi J4 e J5 (massa) e J6 e J7 (massa).

E portando gli switch S1 ed S2, che determinano il tipo d'amplificatore da usare, se invertente o meno, sull'1, ovvero selezionando l'amplificatore non-invertente.

4.1 Parametri di un amplificatore

4.1.1 Misura del guadagno

Abbiamo disposto la scheda premontata in modo da applicare la tensione del generatore direttamente all'ingresso dell'amplificatore non-invertente, seguendo la seguente tabella

Interruttore	Posizione	Note
S1	2	
S2	2	
S3	2	chiuso
S4	2	chiuso
S5	2	chiuso
S6	1	aperto
S7	1	aperto
S8	1	aperto
S9	1	aperto

Impostando il generatore di segnali come richiesto, abbiamo misurato, tramite cursori, l'ampiezza d'ingresso e d'uscita al fine di calcolare il guadagno dell'amplificatore.

4.1.2 Misura della resistenza equivalente in ingresso

Al fine di misurare la resistenza in ingresso all'amplificatore, ci avvaliamo di una resistenza esterna, di valore noto, mettendola in serie al generatore; in questo modo si va a creare un partitore di tensione che sfrutteremo per determinare R_i .

Nel concreto, ciò avviene commutando la posizione dello switch S5, che determina la presenza della resistenza R_9 nel circuito.

Abbiamo effettuato le misurazioni sulla tensione di uscita, poichè ciò permette di evidenziare maggiormente quanto la resistenza influenzi il segnale.

4.1.3 Misura della resistenza equivalente di uscita

Al fine di misurare la resistenza di uscita all'amplificatore, ci avvaliamo di una resistenza esterna, di valore noto, mettendola in serie all'uscita; in questo modo si va a creare un partitore di tensione che sfrutteremo per determinare R_u .

Nel concreto, ciò viene ottenuto commutando la posizione dello switch S6, che determina la presenza della resistenza R_{10} nel circuito.

Abbiamo effettuato le misurazioni sulla tensione di uscita, poichè ciò permette di evidenziare maggiormente quanto la resistenza influenzi il segnale.

N.B. Ovviamente, prima di procedere con questa parte dell'esercitazione, abbiamo ripristinato lo stato iniziale dell'amplificatore, ovvero abbiamo cortocircuitato la resistenza R_9 .

4.2 Risposta in frequenza di un amplificatore con celle RC esterne

Abbiamo disposto la scheda premontata come richiesto, seguendo la seguente tabella

Interruttore	Posizione	Note
S1	2	
S2	2	
S3	2	C_{10} inserito
S4	1	C_5 non cortocircuitato
S5	2	chiuso
S6	1	aperto
S7	1	aperto
S8	2	C_6 inserito
S9	1	C_9 non inserito

Successivamente, abbiamo eseguito le misure di guadagno per frequenze da 300 Hz a 1 MHz, con due misure per decade, usando, come consigliatoci, un segnale con ampiezza V_{pp} pari a 1 V per frequenze fino a 30 kHz ed un segnale con ampiezza V_{pp} pari a 200 mV per frequenze a partire da 100 kHz.

4.3 Amplificatore invertente

Abbiamo disposto la scheda premontata di modo da utilizzare l'amplificatore invertente, ovvero abbiamo commutato gli switch S1 ed S2, e, successivamente, abbiamo ripetuto l'esperienza effettuata precedentemente e verificato l'inversione di fase tra il segnale e la tensione in uscita.

5 Risultati

5.1 Parametri di un amplificatore

5.1.1 Misura del guadagno

V_i [V]	V_u [V]	A_v	A_v [dB]
1.12	8.72	7.78	17.82

Come si può vedere, il risultato ottenuto rientra nel range fornito dal costruttore (9.33 ± 0.93).

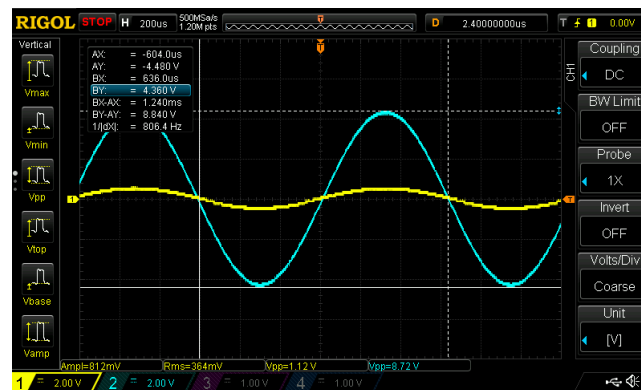


Figura 4: Misura del guadagno dell'amplificatore non-invertente.

5.1.2 Misura della resistenza equivalente in ingresso

	V_u [V]
R_g inserita	4.64 ± 0.48
R_g cortocircuitata	8.72 ± 0.48


Sfruttando il partitore di tensione formatosi all'ingresso dell'amplificatore quando la resistenza R_9 è inserita, possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
 w &= \frac{v_{\text{out}, R_9}}{v_{\text{out}}} = \\
 &= \frac{A_v \cdot V_{i, R_9}}{A_v \cdot V_i} = \\
 &= \frac{V_{i, R_9}}{V_i} = \\
 &= \frac{v_s \cdot \frac{R_i}{R_9 + R_i}}{v_s} = \\
 &= \frac{R_i}{R_9 + R_i} = \\
 &= 532m
 \end{aligned}$$

Da cui

$$\begin{aligned}
 R_i &= w \cdot R_9 \cdot \frac{1}{1 - w} = \\
 &= 532m \cdot 10k \cdot \frac{1}{1 - 532m} = \\
 &= 11.4k\Omega
 \end{aligned}$$

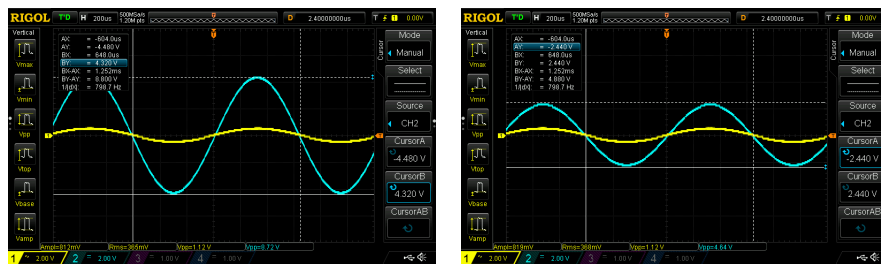Il valore ottenuto non rientra nel range dato dal costruttore ($10 \pm 0.5k\Omega$) a causa dei vari contributi d'incertezza dati dagli strumenti.



(a) Misura della resistenza equivalente d'ingresso con R_9 cortocircuitata. (b) Misura della resistenza equivalente d'ingresso con R_9 inserita.

5.1.3 Misura della resistenza equivalente di uscita

	V_u [V]
R_{10} inserita	4.40
R_{10} cortocircuitata	8.72

Sfruttando il partitore di tensione formatosi all'uscita dell'amplificatore quando la resistenza R_{10}


è inserita, possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
 w &= \frac{v_{\text{out}, R_{10}}}{v_{\text{out}}} = \\
 &= \frac{A_v \cdot V_{i, R_{10}}}{A_v \cdot V_i} = \\
 &= \frac{V_{i, R_{10}}}{V_i} = \\
 &= \frac{v_s \cdot \frac{R_u}{R_{10} + R_u}}{v_s} = \\
 &= \frac{R_u}{R_{10} + R_u} = \\
 &= 505m
 \end{aligned}$$

Da cui

$$\begin{aligned}
 R_u &= w \cdot R_{10} \cdot \frac{1}{1 - w} = \\
 &= 505m \cdot 1k \cdot \frac{1}{1 - 505m} = \\
 &= 1.02 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

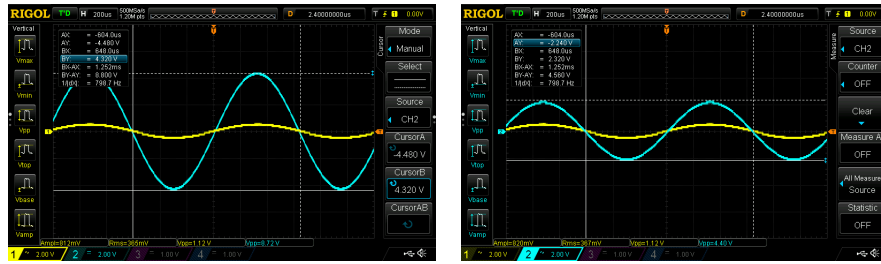Il valore ottenuto rientra nel range dato dal costruttore ($1 \pm 0.05 \text{ k}\Omega$).



(a) Misura della resistenza equivalente d'uscita con R10 cortocircuitata. (b) Misura della resistenza equivalente d'uscita con R10 inserita.

5.2 Risposta in frequenza di un amplificatore con celle RC esterne

Frequenza	Pulsazione	A_v calcolato [dB]	A_v misurato [dB]
300 Hz	$1.88 \text{ k} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	103	13.1
1 kHz	$6.28 \text{ k} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	103	14.1
3 kHz	$18.8 \text{ k} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	103	17.1
10 kHz	$62.8 \text{ k} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	103	16.5
30 kHz	$188 \text{ k} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	103	11.7
100 kHz	$628 \text{ k} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	103	3.29
300 kHz	$1.88 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	103	-8.89
1 MHz	$6.28 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	103	-23.4

5.3 Amplificatore invertente

5.3.1 Misura del guadagno

V_i [V]	V_u [V]	A_v	A_v [dB]
1.12	10.3	9.20	19.27

Come si può vedere, il risultato ottenuto rientra nel range fornito dal costruttore (9.33 ± 0.93). Alla frequenza $f = 1$ kHz, il guadagno dell'amplificatore invertente è pari a

V_i [V]	V_u [V]	A_v	A_v [dB]
1.08	10.3	9.54	19.59

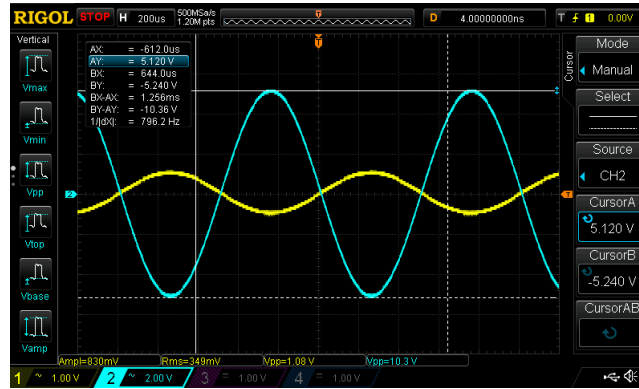


Figura 7: Misura del guadagno dell'amplificatore invertente alla frequenza $f = 1$ kHz.

5.3.2 Misura della resistenza equivalente in ingresso

	V_u [V]
R_9 inserita	6.24
R_9 cortocircuitata	10.3


Sfruttando il partitore di tensione formatosi all'ingresso dell'amplificatore quando la resistenza R_9 è inserita, possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
 w &= \frac{v_{\text{out}, R_9}}{v_{\text{out}}} = \\
 &= \frac{A_v \cdot V_{i, R_9}}{A_v \cdot V_i} = \\
 &= \frac{V_{i, R_9}}{V_i} = \\
 &= \frac{v_s \cdot \frac{R_i}{R_9 + R_i}}{v_s} = \\
 &= \frac{R_i}{R_9 + R_i} = \\
 &= 606m
 \end{aligned}$$

Da cui

$$\begin{aligned}
 R_i &= w \cdot R_9 \cdot \frac{1}{1-w} = \\
 &= 606m \cdot 10k \cdot \frac{1}{1-606m} = \\
 &= 15.4 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

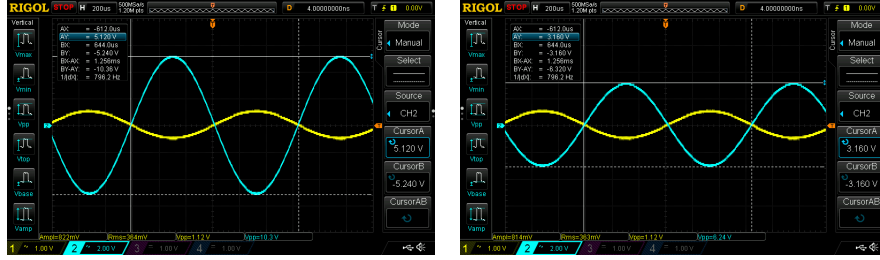Il valore ottenuto rientra nel range dato dal costruttore ($15 \pm 0.75 \text{ k}\Omega$).



(a) Misura della resistenza equivalente d'ingresso con R9 cortocircuitata. (b) Misura della resistenza equivalente d'ingresso con R9 inserita.

5.3.3 Misura della resistenza equivalente di uscita

	V_u [V]
R_{10} inserita	10.3
R_{10} cortocircuitata	10.3

Dato che le due tensioni misurate sono uguali, deduciamo che il valore di R_u è trascurabile e, quindi, essa è assimilabile ad un cortocircuito.

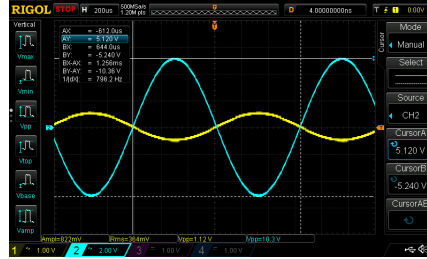


Figura 9: Misura della resistenza equivalente d'uscita.