

1. Introduzione

L'esercitazione prevede misure delle caratteristiche statiche e dinamiche di circuiti con diodi. Come per tutte le esercitazioni, è prevista un'analisi critica dei risultati ottenuti ed il loro confronto con quanto presentato a lezione. A tale scopo, si raccomanda di eseguire nell'ordine le misure descritte nei paragrafi 1.1-12-1.3-1.4 ed utilizzare la traccia proposta nel paragrafo 2 per raccogliere i dati misurati e rispondere alle domande, così da predisporre la relazione di laboratorio.

1.1 Caratteristiche statiche

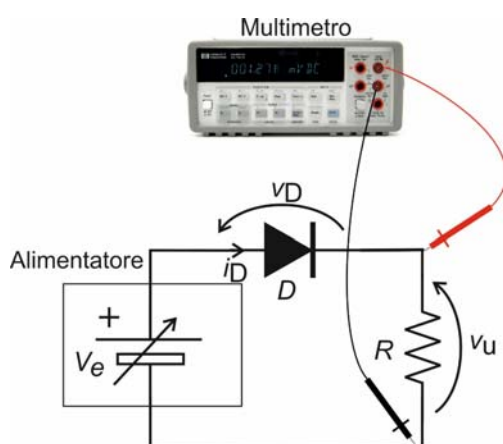


Fig. 1(a) – D=1N4148, R=10k Ω . Circuito con alimentatore

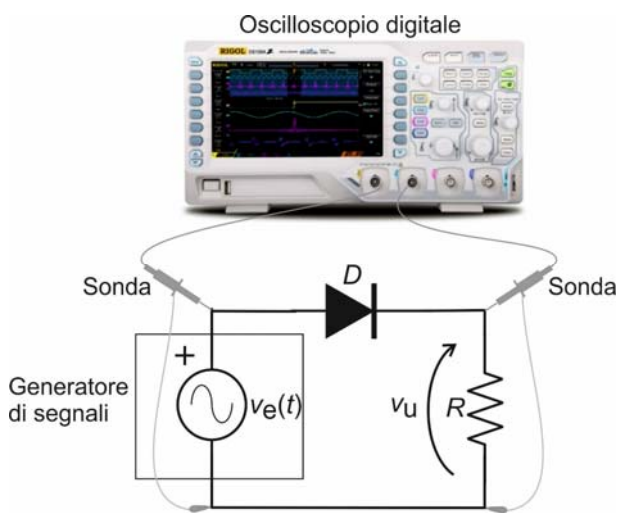


Fig. 1(b) – D=1N4148, R=10k Ω . Circuito con generatore di segnali

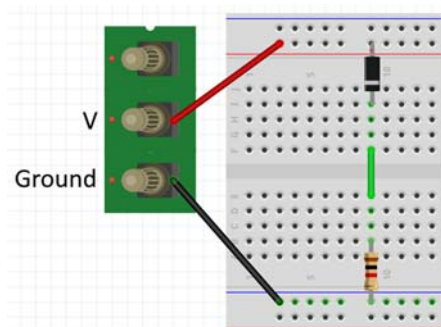


Fig. 2(a) – Esempio di montaggio circuitale e relativi collegamenti tra i componenti e con l'alimentatore

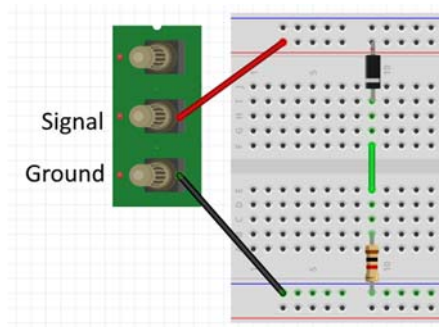


Fig. 2(b) – Esempio di montaggio circuitale e relativi collegamenti tra i componenti e con il generatore di segnali

- Montare il circuito in Fig.1(a) e misurarne la transcaratteristica $v_u = f(v_e)$. A questo scopo utilizzare un diodo D=1N4148 e un resistore R dal valore nominale di $10k\Omega$ montati e collegati come in Fig.2(a).
 - Misurare con il multimetro in dotazione l'esatto valore di resistenza del resistore R .
 - Collegare l'alimentatore V_e presente sul banco e variarne la tensione per generare i valori definiti in dettaglio nella tabella presente nel paragrafo 2.1.2 (per dare tensioni negative, è sufficiente scambiare tra loro i cavetti collegati alle boccole dell'alimentatore).
 - Misurare con il multimetro il valore della tensione V_u come illustrato in Fig.1(a).
 - Sulla base di quanto misurato in precedenza, calcolare il valore della corrente nel diodo I_D .
- Sulla base dei risultati ottenuti al punto precedente, si tracci per punti la caratteristica $I_D = f(V_D)$ del diodo. Quanto vale la tensione di soglia V_V ?
- Sostituire l'alimentatore impiegato nei punti precedenti con il generatore di segnali presente sul banco come mostrato in Fig.1(b) in modo tale da fornire in ingresso al circuito una tensione sinusoidale $v_e(t) = V_p \sin(2\pi ft)$ con $V_p=5V$ e $f=1kHz$. La Fig.2(b) mostra la disposizione dei componenti e dei collegamenti da effettuare.
 - Osservare con l'oscilloscopio le forma d'onda della tensione applicata $v_e(t)$ e della tensione $v_u(t)$ ai capi del resistore R collegando le sonde come mostrato in Fig.1(b). Si riporti l'andamento quotato in funzione del tempo delle tensioni $v_e(t)$ e $v_u(t)$ nella relazione di laboratorio.
 - Misurare il valore dell'ampiezza di picco di $v_u(t)$.
 - Sulla base dei risultati delle misure precedenti, si disegni la transcaratteristica statica $V_u = f(V_e)$.
- Ripetere i punti (1), (2) e (3) precedenti sostituendo il diodo D=1N4148 con il diodo zener DZ=1N5228 come illustrato in Fig. 3(a) e (b). Quanto vale la tensione di soglia V_V e la tensione breakdown V_{BR} del diodo zener?
- Completare il paragrafo 2.1.2 con i dati misurati, gli andamenti delle tensioni osservati e le risposte alle domande proposte.

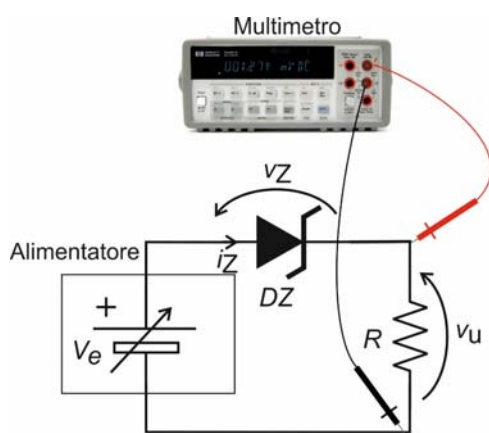


Fig. 3(a) – DZ=1N5228, $R=10k\Omega$

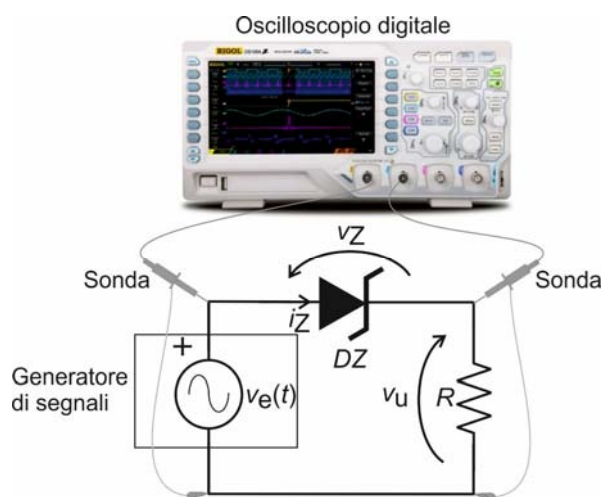


Fig. 3(b) – DZ=1N5228, $R=10k\Omega$

1.2 Raddrizzatore a semplice semionda

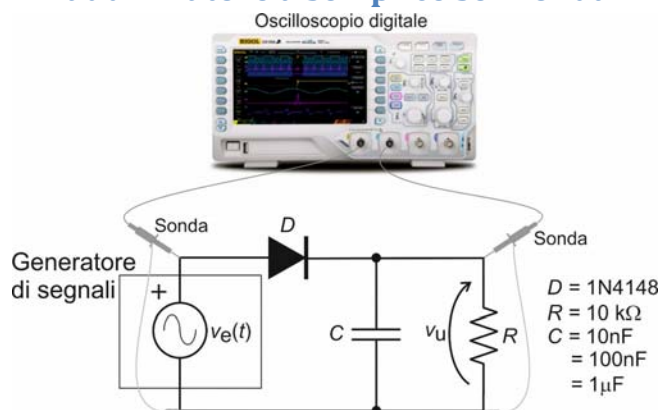


Fig. 4(a)

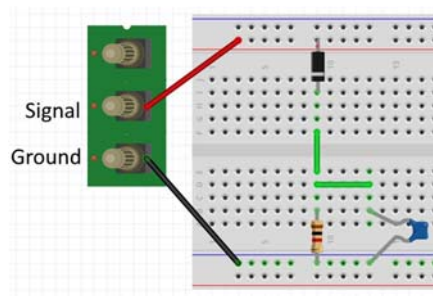


Fig. 4(b)

- Montare nuovamente il circuito in Fig.1(b) con il diodo $D=1N4148$ e il resistore $R=10\text{k}\Omega$ ed inserire, uno alla volta, i condensatori C da 10nF , 100nF e $1\mu\text{F}$, presenti nella bustina dei componenti, in parallelo al resistore R , ottenendo così il circuito in Fig.4(a), i cui collegamenti sono mostrati in Fig.4(b). Applicare una tensione in ingresso $v_e(t) = V_p \sin(2\pi ft)$ con $V_p = 5\text{V}$ e $f=1\text{kHz}$, esattamente come nel punto (3) e (4) dell'esercizio precedente. Visualizzare tramite oscilloscopio le forme d'onda delle tensioni $v_e(t)$ e $v_u(t)$ collegando le sonde come mostrato in Fig.4(a).
 - Misurare l'ampiezza picco-picco ΔV della tensione $v_u(t)$ per ciascuno dei tre condensatori dati.
 - Si riporti l'andamento quotato in funzione del tempo delle tensioni $v_e(t)$ e $v_u(t)$ per ciascun condensatore C
 - Si fornisca una spiegazione qualitativa che giustifichi l'andamento di $v_u(t)$ e in cui si metta in evidenza come varia lo stato di conduzione del diodo nel tempo.
- Con riferimento al circuito in Fig.4(a) in cui si usi $C=1\mu\text{F}$, applicare una tensione in ingresso $v_e(t) = V_p \sin(2\pi ft)$ con $V_p = 5\text{V}$.
 - Osservare sull'oscilloscopio le tensioni $v_e(t)$ e $v_u(t)$ per tre diverse frequenze del segnale sinusoidale: $f=1\text{kHz}$, 500Hz e 100Hz . Si riporti l'andamento quotato in funzione del tempo delle tensioni $v_e(t)$ e $v_u(t)$ nella relazione di laboratorio.
- Completare il paragrafo 2.1.3 con i dati misurati, gli andamenti delle tensioni osservati e le risposte alle domande proposte.

1.3 Rivelatore di picco

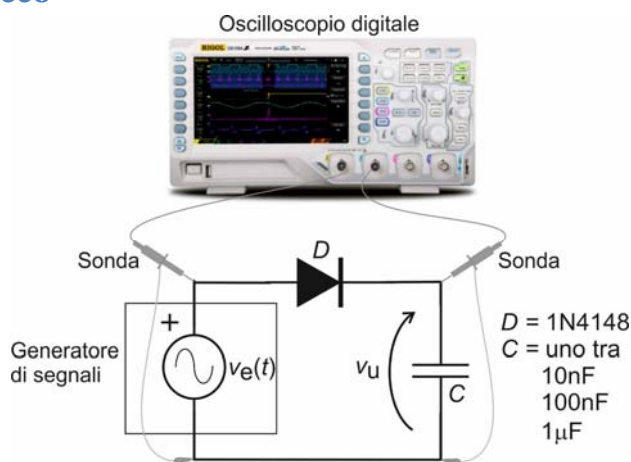


Fig. 5

- 1) A partire dal circuito di Fig.4(a) dell'esercizio precedente, rimuovere il resistore R ed utilizzare uno qualunque dei condensatori presenti nella bustina dei componenti ottenendo così il circuito di Fig.5. Utilizzare il generatore di segnali per dare in ingresso al circuito la tensione sinusoidale $v_e(t) = V_p \sin(2\pi ft)$ con $V_p=5V$ e $f=1kHz$
 - Osservare la forma d'onda delle tensioni $v_e(t)$ e $v_u(t)$ con l'oscilloscopio collegando le sonde come illustrato in Fig.5.
 - Si fornisca una spiegazione qualitativa che giustifichi l'andamento osservato di $v_u(t)$ e in cui si metta in evidenza come varia lo stato di conduzione del diodo nel tempo.
- 2) Completare il paragrafo 2.1.4 con i dati misurati, gli andamenti delle tensioni osservati e le risposte alle domande proposte.

1.4 Circuito per la protezione da scariche elettrostatiche

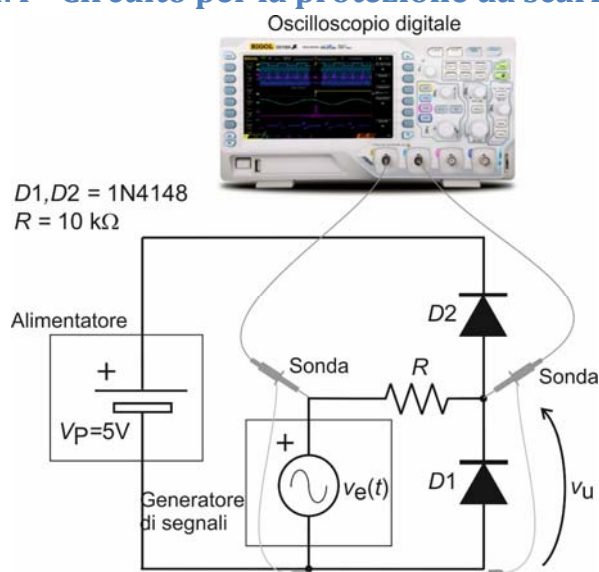


Fig. 6(a)

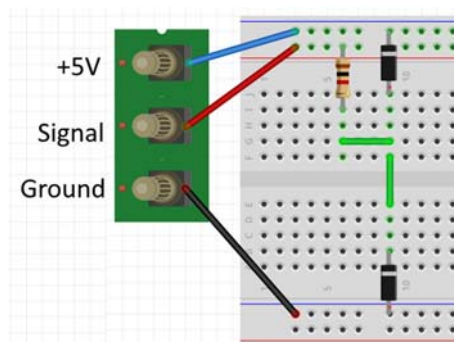


Fig. 6(b)

- 1) Montare il circuito in Fig.6(a). A tale scopo utilizzare due diodi $D1=D2=1N4148$ e il resistore $R=10k\Omega$ montati e collegato come in Fig.6(b). Collegare il generatore di segnali per dare in ingresso al circuito una tensione sinusoidale $v_e(t)=V_p \sin(2\pi ft)$ con $V_p=10V$ e $f=1kHz$. Utilizzare l'alimentatore per generare la tensione $V_p=5V$.
 - Osservare con l'oscilloscopio le forma d'onda della tensione applicata $v_e(t)$ e della tensione $v_u(t)$ ai capi del diodo $D1$ con l'oscilloscopio collegando le sonde come illustrato in Fig.6(b).
 - Si misuri il valore minimo e quello massimo della tensione $v_u(t)$.
- 2) Utilizzare l'oscilloscopio in modalità XY per visualizzare la transcaratteristica $v_u = f(v_e)$.
- 3) Completare il paragrafo 2.1.5 con i dati misurati, gli andamenti delle tensioni osservati e le risposte alle domande proposte.



2 Traccia per la relazione

Esercitazione 1: Circuiti con diodi

Data:

2.1.1 Gruppo composizione:

Nome	Cognome	Firma

2.1.2 Caratteristiche statiche

- Valori misurati richiesti:

Resistenza R	
----------------	--

- Caratteristica statica $I_D(V_D)$ del diodo 1N4148

V_e , [V]	V_u , [V]	I_D (diodo 1N4148), [A]
-4		
-3.5		
-3		
-2		
-1		
0		
0.2		
0.4		
0.6		
0.8		
1		
1.5		
2		



- Andamento qualitativo della caratteristica statica $I_D(V_D)$ del diodo D=1N4148

Tensione di soglia V_γ	
-------------------------------	--

- Andamento qualitativo della tensione di ingresso $v_e(t)$ e della tensione di uscita $v_u(t)$

- Valori misurati richiesti:

Tensione V_u di picco	
-------------------------	--



- Disegnare la transcaratteristica statica $V_u = f(V_e)$

- Caratteristica statica $I_Z(V_Z)$ del diodo zener 1N5228

V_e , [V]	V_u , [V]	I_Z (1N5228), [A]
-4		
-3.5		
-3		
-2		
-1		
0		
0.2		
0.4		
0.6		
0.8		
1		
1.5		
2		



- Andamento qualitativo della caratteristica statica $I_Z(V_Z)$ del diodo zener 1N5228

Tensione di soglia V_γ	
Tensione di breakdown v_{BR}	

- Andamento qualitativo della tensione di ingresso $v_e(t)$ e della tensione di uscita $v_u(t)$

- Valori misurati richiesti:

Tensione V_u di picco	
-------------------------	--



- Disegnare la transcaratteristica statica $V_u = f(V_e)$

2.1.3 Raddrizzatore a semplice semionda

- Misurare il valore picco-picco ΔV della tensione d'uscita $v_u(t)$

C	ΔV , [V]
10nF	
100nF	
1 μ F	

- Andamento qualitativo della tensione di ingresso $v_e(t)$ e della tensione di uscita $v_u(t)$ misurata per ciascuno dei tre condensatori C



- Spiegazione qualitativa dell'andamento di $v_u(t)$ (discutere lo stato di conduzione del diodo).

2.1.4 Rivelatore di Picco

- forma d'onda dell'uscita $v_u(t)$

- Spiegazione qualitativa dell'andamento di $v_u(t)$ (discutere lo stato di conduzione del diodo).



- Forma d'onda delle tensioni $v_e(t)$ e $v_u(t)$ per tre diverse frequenze del segnale sinusoidale:
 $f=1\text{kHz}$, 500Hz e 100Hz

2.1.5 Circuito per la protezione da scariche elettrostatiche

- forma d'onda dell'uscita $v_u(t)$

- Valori misurati richiesti:

Valore minimo di $v_u(t)$	
Valore massimo di $v_u(t)$	

- Disegnare l'andamento qualitativo della transcaratteristica $V_u = f(V_e)$.