# Esercitazione di Laboratorio:

# Arduino

Coa Giulio (s<br/>236723) — Licastro Dario (s<br/>234421) — Montano Alessandra (s<br/>238160) —  $\,$ 

16 gennaio 2020

# 1 Scopo dell'esperienza

Lo scopo di questa esercitazione è sviluppare un termometro digitale tramite l'uso di un sensore di temperatura e di una scheda Arduino.

# 2 Strumentazione utilizzata

La strumentazione usata durante l'esercitazione è:

Strumento	Marca e Modello	Caratteristiche
Multimetro	Agilent 34401A	
Oscilloscopio	Rigol DS1054Z	4 canali,
		$B = 50 \mathrm{MHz},$
		$f_{\rm c} = 1  {\rm G} \frac{{\rm Sa}}{{\rm s}},$
		$R_{\rm i} = 1  { m M} \dot{\Omega},$
		$C_{\rm i} = 13  \mathrm{pF},$
		12 Mbps di profondità di memoria
Generatore di segnali	Rigol DG1022	2 canali,
		$f_{\text{uscita}} = 20 \text{ MHz},$
		$Z_{\mathrm{uscita}} = 50 \Omega$
Scheda Arduino	UNO	$f_{\rm c,max} = 76.9 \mathrm{k} \frac{\mathrm{Sa}}{\mathrm{s}}$
Sensore di temperatura	LM335	$S = 10 \mathrm{m} \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{K}},$
		$V_{\text{out}} = 0 \text{ V } @ 0 \text{ K}$
		$\delta T = \pm 1  ^{\circ}\text{C}  @  25  ^{\circ}\text{C}$
Cavi coassiali		Capacità dell'ordine dei $80 \div 100 \mathrm{p} \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}$
Connettori		····

## 3 Premesse teoriche

### 3.1 Incertezza sulla misura dell'oscilloscopio

La misura del valore di un segnale tramite l'oscilloscopio (sia esso l'ampiezza, la frequenza, il periodo, etc.) presenta un'incertezza che dipende, principalmente, da due fattori:

- l'incertezza strumentale introdotta dall'oscilloscopio (ricavabile dal manuale).
- l'incertezza di lettura dovuta all'errore del posizionamento dei cursori.

Quest'ultima incertezza deriva dal fatto che il segnale visualizzato non ha uno spessore nullo sullo schermo.

## 3.2 Arduino

Arduino è una piattaforma elettronica open surce basata su un hardware di facile utilizzo e programmabie in un ambiente software dedicato.

#### 3.2.1 Arduino UNO

Arduino UNO è una scheda composta da un convertitore ADC a 10 bit (8 bit se la frequenza d'utilizzo è maggiore di  $15\,\mathrm{k}\frac{\mathrm{Sa}}{\mathrm{s}}$ ) che può essere alimentato da due distinte sorgenti, una interna

alla scheda da  $1.1\pm0.1\,\mathrm{V}$  e una esterna da  $5\pm0.25\,\mathrm{V}$  ( $4.85\pm0.4\,\mathrm{V}$  se si usa la porta USB 3.0 anzichè la porta USB 2.0).

### 3.3 Sensore LM335

Il sensore LM335 è un sensore di temperatura prodotto dalla National Semiconductor; esso permette di avere in uscita una tensione proporzionale alla temperatura rilevata ( $V_{\rm out} = S \cdot T_{\rm K}$ ). Il suo comportamento è assimilabile a quello di un diodo di Zener la cui corrente  $I_{\rm d}$  deve essere compresa nell'intervallo  $0.4\,{\rm mA} \div 5\,{\rm mA}$ .

## 3.4 Other

.

# 4 Esperienza in laboratorio

# 4.1 Other

.

# 5 Risultati

# 5.1 Other

.